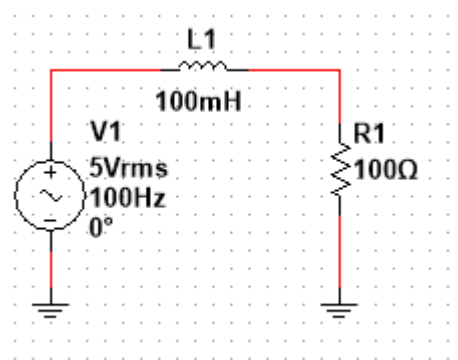
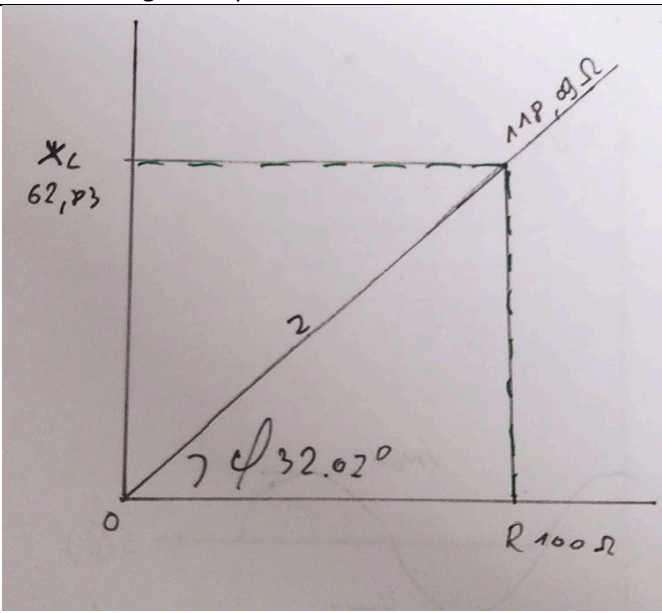


Naam:	Resistor Capacitor schakeling serie
Berekening impedantie:	
$X_c = \frac{1}{2 * \pi * f * C}$ $X_c = \frac{1}{2 * \pi * 100Hz * 100nF}$ $X_c = 15915.94\Omega$	
Berekening complexe impedantie	
$Z = \sqrt{X_l^2 + R^2}$ $Z = \sqrt{15915.94^2\Omega + 1000^2\Omega}$ $Z = 15947.32\Omega$	
Berekening faseverschuiving	Vectorweergave impedantie
$\varphi = \tan^{-1}(2 * \pi * f * C * R)^{-1}$ $\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{1}{2 * \pi * 100 * 100nF * 1000}\right)$ $\varphi = 1.508rad$ $\varphi = 1.508 * \frac{180}{\pi} \quad \varphi = 86.40^\circ$	
Berekening spanning over C	
$V_c = V_{in} * \frac{Z}{R + Z} \quad V_c = 12V * \frac{15947.94\Omega}{1000\Omega + 15947.94}$ $V_c = 11.293V$	
Berekening stroom over R1	Vectorweergave spanning en stroom
$I_t = U_{totaal} * Z_{impedantie}$ $I_t = 12V * 15947.32\Omega$ $I_t = 752.477\mu A$ $I_t = I_{R1} = I_{C1}$ $I_{R1} = 752.477\mu A$	

Naam:	Resistor Capacitor schakeling parallel
Berekening impedantie:	
$X_c = \frac{1}{2 * \pi * f * C} \quad X_c = \frac{1}{2 * \pi * 100Hz * 22nF}$ $X_c = 72343.155\Omega$	
Berekening complexe impedantie:	
$Z = \frac{R}{\sqrt{1 + (R * 2 * \pi * f * C)^2}}$ $Z = \frac{10000\Omega}{\sqrt{1 + (10000\Omega * 2 * \pi * 100Hz * 22nF)^2}}$ $Z = 9905.80\Omega$	
Berekening faseverschuiving	Vectorweergave impedantie
$\varphi = \tan^{-1}(2 * \pi * f * C * R)^{-1}$ $\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{1}{2 * \pi * 100Hz * 22nF * 10000}\right)$ $\varphi = 1.433rad$ $\varphi = 1.433 * \frac{180}{\pi} \quad \varphi = 82.129^\circ$	
Berekening stroom over R1 en C1	Vectorweergave weerstand spanning en stroom
$I_t = U_{totaal} * Z_{impedantie}$ $I_t = 12V * 9905.80\Omega$ $I_t = 1.211mA$ $I_{R1} = \frac{U}{R} \quad I_{R1} = \frac{12V}{10000\Omega} \quad I_{R1} = 1.2mA$ $I_{R1} = \frac{U}{X_c} \quad I_{R1} = \frac{12V}{72343.15\Omega} \quad I_{R1} = 165.87\mu A$ $I_t = I_{R1} + I_{C1} \quad I_t \approx 1.2mA + 165.87\mu A$ $I_t \approx 1.216mA$	

Naam:	Resistor Inductor schakeling serie
Berekening impedantie:	
Berekening complexe impedantie:	
$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$ $Z = \sqrt{100^2 \Omega + 62.83^2 \Omega}$ $Z = 118.09 \Omega$	
Berekening faseverschuiving weerstand spoel	Vectorweergave impedantie
$\varphi = \tan^{-1} \left(\frac{V_L}{V_R} \right) \varphi = \tan^{-1} \left(\frac{2.63V}{4.2V} \right) \varphi = 0.559 \text{ rad}$ $\varphi = 0.559 * \frac{180}{\pi} \varphi = 32.02^\circ$	
Berekening stroom en spanningen	
$I_t = \frac{U_{bron}}{Z} I_t = \frac{5V}{118.09 \Omega} I_t = 42 \text{ mA}$ $I_t = I_{R1} = I_L$ $U_R = I_R * R U_R = 42 \text{ mA} * 100 \Omega U_R = 4.2V$ $U_L = I_L * X_L U_L = 42 \text{ mA} * 62.83 \Omega U_L = 2.63V$	